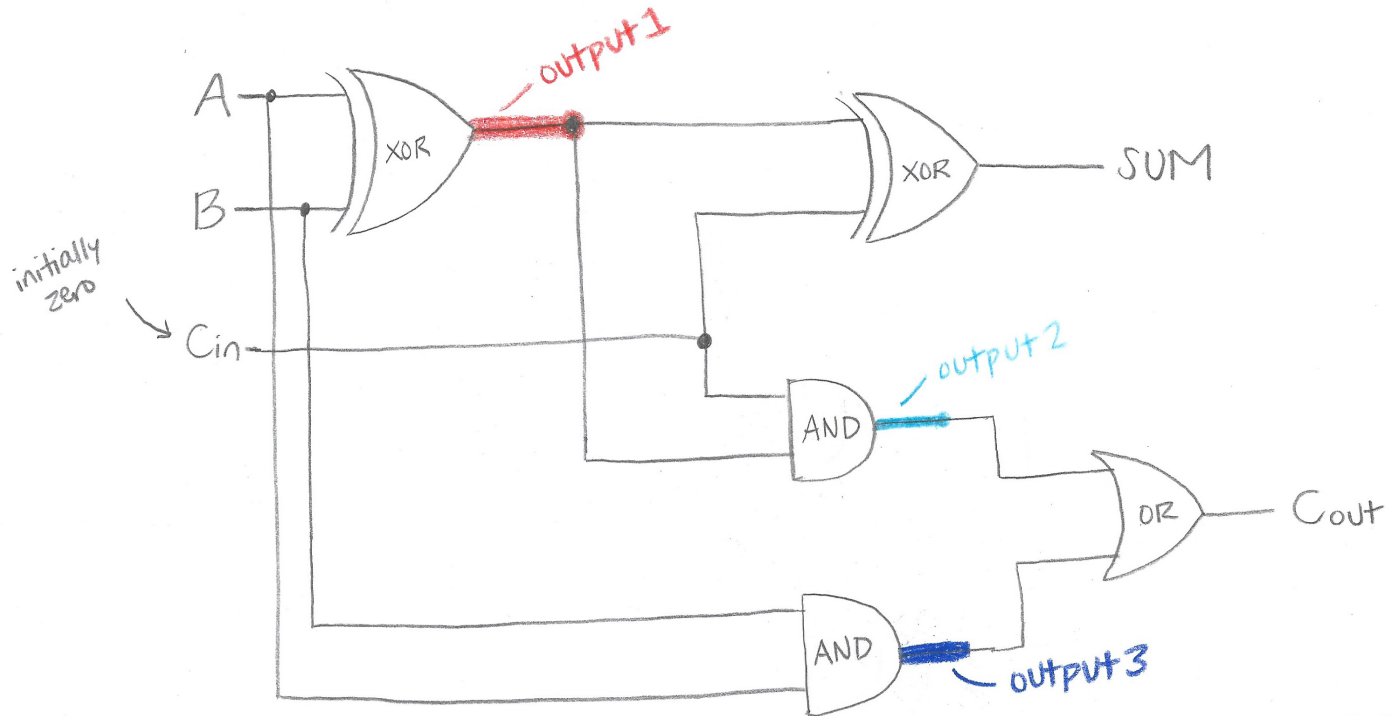


Full Adder



$$A \text{ XOR } B = \text{output1}$$

$$C_{in} \text{ XOR } \text{output1} = \text{SUM}$$

$$C_{in} \text{ AND } \text{output1} = \text{output2}$$

$$A \text{ AND } B = \text{output3}$$

$$\text{output2} \text{ OR } \text{output3} = C_{out}$$